# PRUEBA SELECTIVA PARA ELECTRICISTA

## **EJERCICIO PRÁCTICO 1**


Montaje de cuadro de alumbrado trifásico con encendido a través de reloj astronómico y corte programado de una fase a través de reloj analógico, con interruptor 3P+N para encendido manual, con un circuito trifásico más neutro de salida.

La puntuación total de este ejercicio es de 6 puntos. Se valorará del siguiente modo.

Montaje correcto del cuadro según esquema - 2 puntos

Funcionalidad de la instalación – 2 puntos

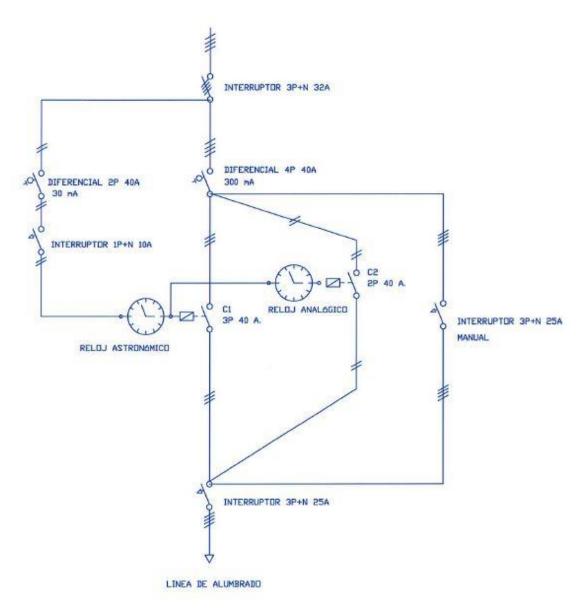Calidad del montaje (orden, estética, etc.) – 2 puntos



TIEMPO: 70 minutos.

## **EJERCICIO SUPUESTO PRÁCTICO 2**


Un esquema unifilar es la representación gráfica y sencilla de un circuito o de una instalación con un solo hilo, empleando símbolos normalizados de forma que queden perfectamente definidos todos los componentes que intervienen en la instalación.

Tenemos el esquema unifilar de la instalación de un pequeño establecimiento industria, al cual se le ha eliminado, como puede observarse, la identificación o designación y las características básicas (intensidad máxima, número de conductores, sensibilidad, etc.) de los aparatos de maniobra y protección que componen la instalación. En la parte superior del esquema unifilar, numerados del 1 al 14 y dentro de un recuadro, se han relacionado las características de los distintos aparatos que forman parte de la instalación del establecimiento, se pide:

Anotar, dentro del recuadro que parece junto al símbolo, el número que correspondería al aparato de maniobra o protección teniendo en cuenta las características del circuito a proteger o maniobra. Hay 14 cuadros a rellenar y se indicarán dos como ejemplo, puntuándose 12 recuadros.

La puntuación de este supuesto es 0.125 puntos por símbolo definido correctamente haciendo un total de 1,5 puntos.

## SUPUESTO PRÁCTICO 2

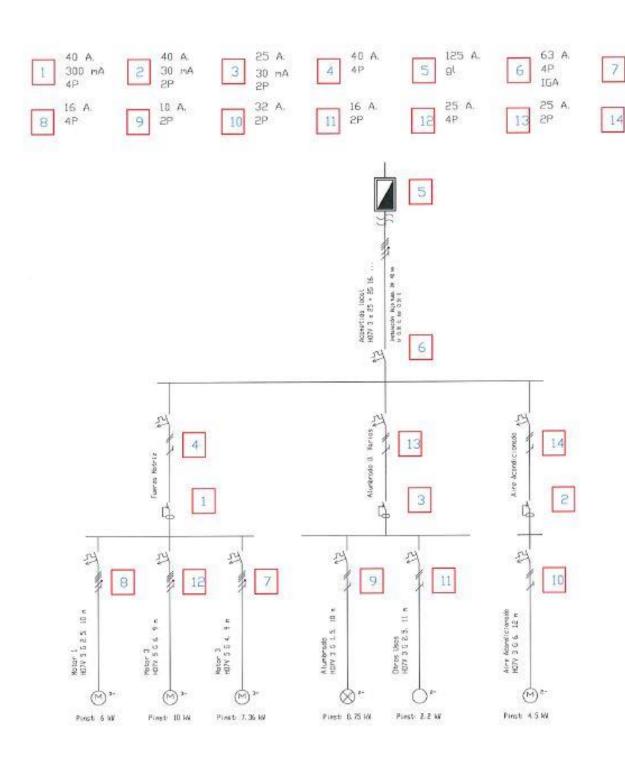

20 A.

40 A.

2P

4P

## **EJERCICIO SUPUESTO PRÁCTICO 3**

Se trata de una instalación interior, formada por una línea monofásica (230 V) de 80 metros de longitud, formada por conductor bipolar de cobre aislado con PVC, discurre bajo tubo en montaje superficial y alimenta una toma de 5 Kw.

#### Determinar:

- a) La intensidad que discurre por dicha línea
- b) Sección por intensidad admisible (Se facilita la Tabla 1 de la ITC-BT-19)

La puntuación de este supuesto de 0,5 puntos por cada respuesta válida, haciendo un total de 1 puntos.

```
a) Intensidad
```

```
I = P/U = 5000/230 = 21.7 A.
```

b) Sección línea

s (por capacidad térmica) = B2, 2xPVC= Columna 4 = 4 mm2.

#### **EJERCICIO SUPUESTO PRÁCTICO 4**

Una línea de 45 metros de longitud formada por conductores unipolares de cobre aislados con polietileno reticulado, discurre bajo tubo en montaje superficial y alimenta a un cuadro desde el que se alimentan 3 motores:

- M1 potencia 7,5 Kw
- M2 potencia 15 kw.
- M3 potencia 2 Kw.,

Considerando:, Considerando la **resistividad del cobre**  $\rho$ = 0,019  $\Omega$ . mm2 /m , la **conductividad del cobre** YCu= 52 m/ $\Omega$ . mm2 y un **factor de potencia** de la instalación igual a cos $\rho$ = 0.8

#### Determinar:

- a) La previsión de potencia a considerar para determinar la sección de la línea. (alimentación trifásica V= 400 V/230V)
- b) La sección de la línea por intensidad admisible (Se facilita la Tabla 1 de la ITC-BT-19)
- c) La caída de tensión que tendría la línea considerando la sección escogida en el apartado b) (en voltios y en %)



La puntuación de este supuesto de 0,5 puntos por cada respuesta válida, haciendo un total de 1,5 puntos.

## a) Previsión de potencia:

Según el apartado 3.1 de la ITC-BT-47 aplicamos un factor de 1,25 al motor de mayor potencia.

*P*= (15x1,25) + 7,5 +2= 28,25 Kw.

# b) Sección de la línea

Intensidad:  $I=P/1,73 \times U \times cosp$ ;  $I=28250/1,73 \times 400 \times 0,8 = 51,02 \text{ A}$ La sección la obtenemos de la tabla 1 de la ITC-BT-19, método de instalación, columna 8. <u>El cable de 10 mm2.</u> Soporta 60 A.

## c) Caída de tensión

 $e(v) = LxP/YxSxU = \rho xLxP/SxU = 45x28250/52x10x400 = 6,11 V$  $e = 6,11 \times 100 / 400 = 1,52 \%$ 

TIEMPO: 30 minutos.

## *ITC-BT-19*

# INTENSIDADES ADMISIBLES (A) AL AIRE 40°C. N° DE CONDUCTORES CON CARGA Y NATURALEZA DEL AISLAMIENTO

A		Conductores sistados en tubos empotrados en paredes sistantes		3x PVC	2x PVC		3x XLPE o EPR	2x XLPE o EPR					
A2		Cables multiconducto- res en tubos empotra- dos en paredes aislantes	3x PVC	2x PVC		3x XLPE o EPR	2x XLPE o EPR						
В	þ	Conductores aislados en tubosº en montaje superficial o empotra- dos en obra				3x PVC	2x PVC			3x XLPE o EPR	2x XLPE o EPR		
B2		Cables multiconducto- res en tubos* en mon- taje superficial o empo- trados en obra			3x PVC	2x PVC		3x XLPE o EPR		2x XLPE o EPR			
С	<b>a</b>	Cables multiconducto- res directamente sobre la pared <sup>®</sup>					3x PVC	2x PVC		3x XLPE 0 EPR	2x XLPE o EPR		8)
E		Cables multiconducto- res al aire libre." Dis- tancia a la pared no inferior a 0.30°						3x PVC		2x PVC	3x XLPE 0 EPR	2x XLPE 0 EPR	
F	#6   8   8	Cables unipolares en contacto mutuo". Dis- tancia a la pared no inferior a D*				0			3x PVC			3x XLPE o EPR	
G	ation a	Cables unipolares se- perados mínimo D <sup>s</sup>									3x PVC		3x XLPE o EPR
		mm <sup>2</sup>	1	2	3	- 4	5	6	7	8	9	10	11
Cobre		1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 186 240 300	11 15 20 25 34 45 59	11,5 16 21 27 37 49 64 77 94	13 17,5 23 30 40 54 70 86 103	13,5 18,5 24 32 44 59 77 96 117 149 180 208 236 268 315 360	15 21 27 36 50 66 84 104 125 160 194 225 280 297 350 404	16 22 30 37 52 70 86 110 133 171 207 240 278 317 374 423	96 119 145 188 230 267 310 354 419 484	18 25 34 44 60 106 131 159 202 245 284 338 386 455 524	21 29 38 49 68 91 116 144 175 224 271 314 363 415 490 565	24 33 45 57 76 105 123 164 188 244 296 348 404 464 552 640	106 208 250 321 391 455 525 601 711 821

<sup>1)</sup> A partir de 25mm² de sección.

<sup>2)</sup> Incluyendo canales para instalaciones -canaletas- y conductos de sección no circular.

<sup>3)</sup> O en bandeja no perforada.

<sup>4)</sup> O en bandeja perforada.

<sup>5)</sup> D es el diámetro del cable.